

2016-2017 学年第 2 学期期中考试 A 卷

一、填空题（共 30 分，共 15 空，每空 2 分）

- 1、非关联参考方向时，电容的 VCR 方程 $i_c =$ ()。
- 2、二极管的 VCR 具有非线性，通常将其折线化。当二极管正偏即 () 时，将二极管抽象为电压源电阻串联。
- 3、NPN 晶体管工作在放大区的条件是发射结正偏即 $u_{BE} \geq U_{on}$ ，集电结反偏即 ()。
- 4、KCL 是 () 在集总电路的表达。
- 5、对于具有 b 条支路和 n 个结点的联通电路，有 () 个线性无关的 KVL 方程。
- 6、列写节点方程时，某两个节点之间的互电导是 () 的所有支路电导之和。
- 7、利用叠加定理可以用分别计算每个独立电源 () 在任一支路产生的电压或电流然后相加的方法，求得该支路的电压或电流。
- 8、计算由电阻和受控电源构成的 () 电阻单口等效电阻的基本方法是外加电源法。
- 9、诺顿等效电路中的电阻是该单口网络内 () 全部置零时的等效电阻。
- 10、RC 串联电路中，如 $u_R = 3\cos(\omega t)V$ ， $u_C = 4\cos(\omega t - 90^\circ)V$ ，则 $u_S =$ ()。
- 11、RL 串联电路相量模型中，如 $H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}$ ，则 $\angle H(j\omega) =$ ()。
- 12、() 反映放大电路的带负载能力。
- 13、耦合电容和旁路电容的影响会使放大电路在 () 信号作用下电压放大倍数模值下降。
- 14、多级放大电路在求解某级电路的电压放大倍数时应将后级 () 作为其负载。
- 15、具有相同频率特性的三级放大电路的通频带基本是单级放大电路通频带的 ()。

二、图 2 所示稳压电路中，稳压管的 $U_Z = 6V$ ， $r_z = 5\Omega$ ， $I_{Zmin} = 2mA$ ；①画电路模型；

②用叠加定理求输出电压 u_o 。(12 分)

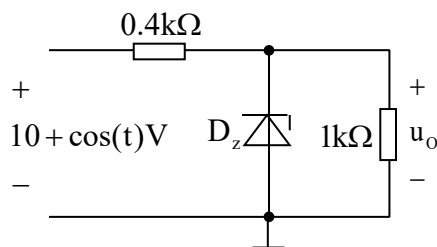


图 2

三、用节点分析求图 3 所示电路模型的源电压放大倍数 $A_{us} = \frac{u_o}{u_s}$ 。(12 分)

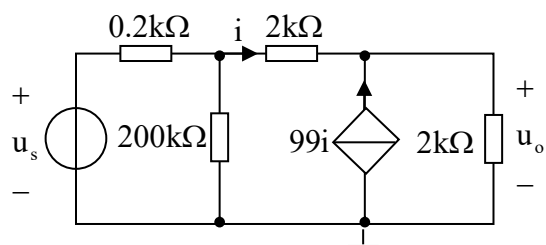


图 3

四、图 4 所示电路模型中，所有电源在 $t=0$ 时接入， $u_C(0)=0$ ；①求电容之外单口的戴维南等效电路；②求 $t \geq 0$ 的电压 u 。(14 分)

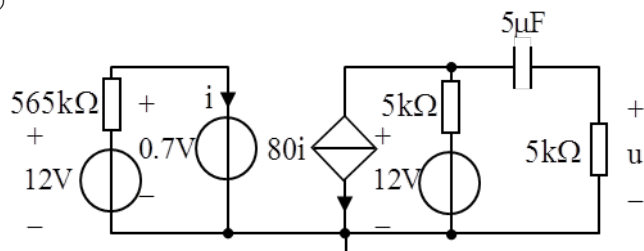


图 4

五、图 5 所示放大电路中，场效应管的 $U_{GS(th)}=2V$ ， $I_{D0}=4mA$ ， $U_A \rightarrow \infty$ ；①求静态工作点 U_{GSQ} 、 I_{DQ} 和 U_{DSQ} ；②求输入电阻 R_i 、空载电压放大倍数 A_{uoc} 、输出电阻 R_o 和源电压放大倍数 A_{us} 。（14 分）

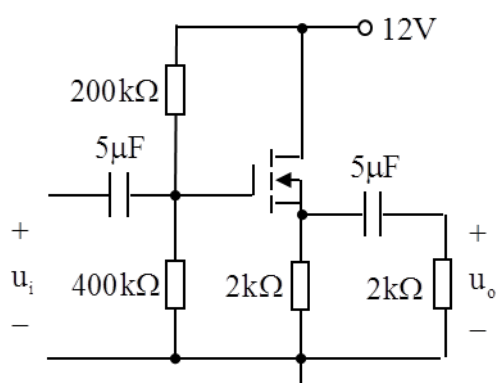


图 5

六、图 6 所示放大电路中，场效应管的 $U_{GS(th)}=2V$ ， $I_{D0}=4mA$ ， $U_A \rightarrow \infty$ ， $C'_{gs} = 50pF$ ；①求输入电阻 R_i 、空载电压放大倍数 A_{uoc} 和输出电阻 R_o ；②求上限截止频率 f_H 、下限截止频率 f_L 、通频带 f_{BW} 和全频段源电压放大倍数 \dot{A}_{us} 。（18 分）

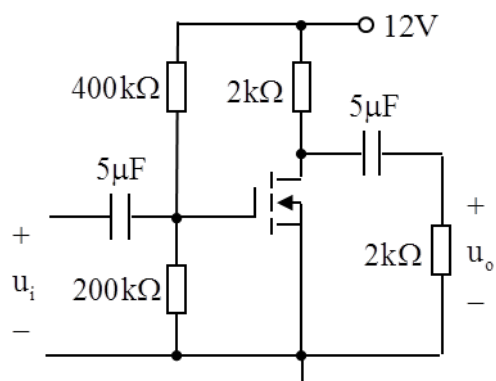


图 6